

# Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

## a.a. 2001/2002

### Elettrotecnica A

29/11/2001

#### Esercizio 1 [3 punti]

Determinare l'andamento nel tempo della corrente ai capi della capacità ( $i_c$ ) in Figura 1.

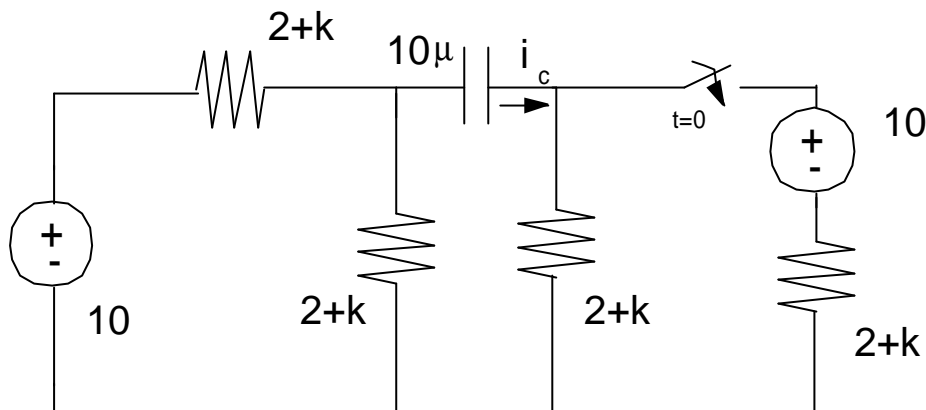


Figura 1

K	$I_c(t)$
0	$-2.5 e^{-50000 t}$
1	$-1.66667 e^{-33333 t}$
2	$-1.25 e^{-25000 t}$
3	$-1 e^{-20000 t}$
4	$-0.83333 e^{-16666 t}$
5	$-0.714286 e^{-14285 t}$
6	$-0.625 e^{-12500 t}$
7	$-0.55556 e^{-11111 t}$
8	$-0.5 e^{-10000 t}$
9	$-0.454545 e^{-9090 t}$

#### Esercizio 2 [4 punti]

Con riferimento al circuito in figura 2, determinare i valori di L ed R corrispondenti all'andamento di corrente sull'induttanza ( $i_L$ ) riportato graficamente in figura 3.

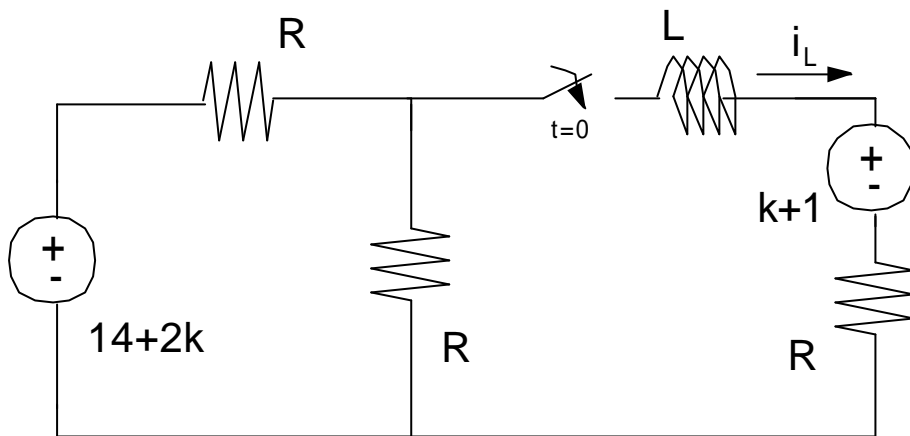


Figura 2

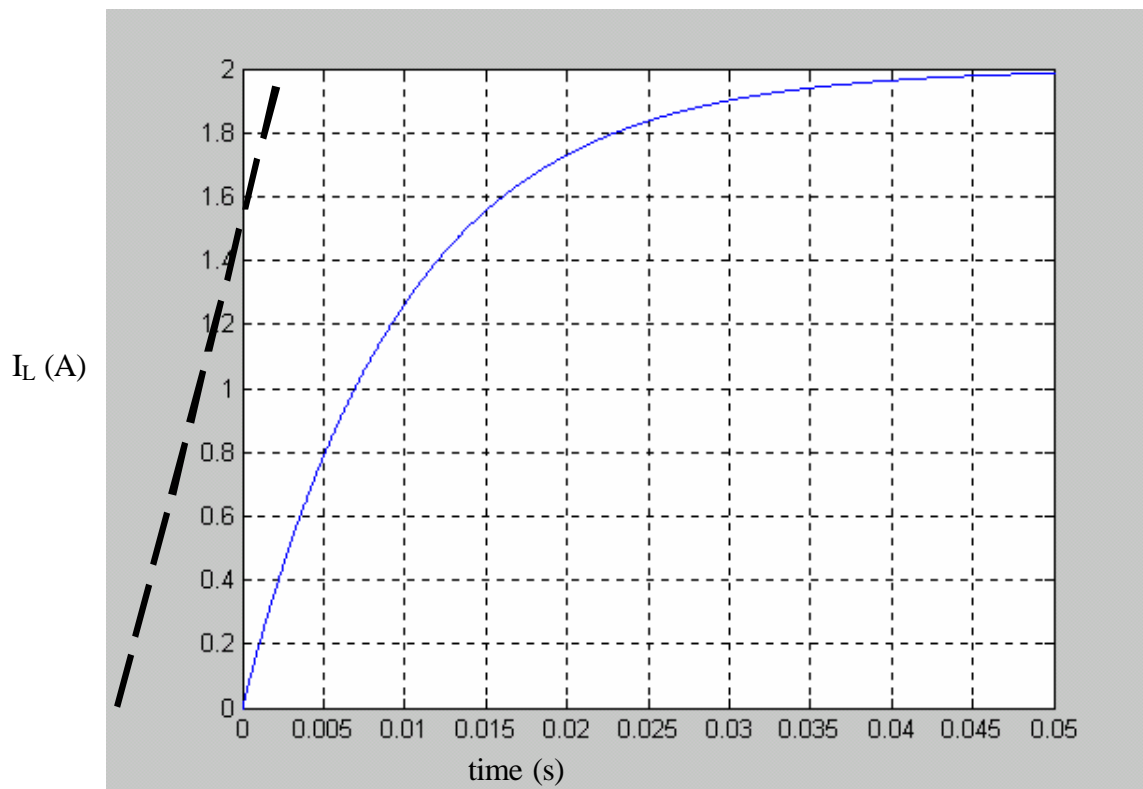


Figura 3

$\forall k$

**$R = 2 \text{ W}$**

**$L = 30 \text{ mH}$**

### Esercizio 3 [3 punti]

Con riferimento alla figura 4 determinare i valori delle condizioni iniziali e finali della tensione e della corrente sull'induttore, della tensione e della corrente sul condensatore.

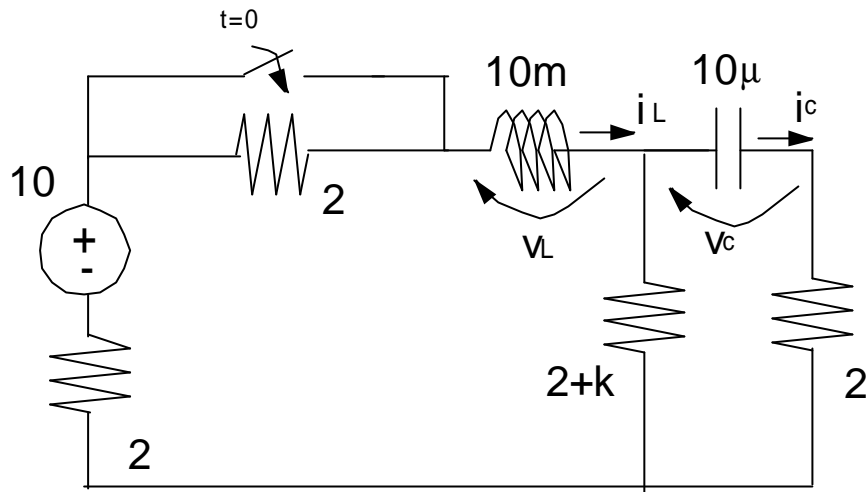


Figura 4

1.250000, 1.250000, 1.666667  
1.111111, 1.111111, 1.428571

<b>K=0</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	1.66667	1.66667	2.5
$v_C$	-2.5	-2.5	5
$i_C$	0	0	0
$v_L$	0	-3.333	0
<b>K=1</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	1.428571	1.428571	2.0
$v_C$	-1.666667	-1.666667	6.000000
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-2.857143	0.000000
<b>K=2</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	1.25	1.25	1.6667
$v_C$	-1.250000	-1.250000	6.666667
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-2.500000	0.000000
<b>K=3</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	1.11111	1.11111	1.428571
$v_C$	-1.000000	-1.000000	7.142857
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-2.222222	0.000000
<b>K=4</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	1.0	1.0	1.25
$v_C$	-0.833333	-0.833333	7.500000
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-2.000000	0.000000
<b>K=5</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	0.909091	0.909091	1.111111
$v_C$	-0.714286	-0.714286	7.777778
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-1.818182	0.000000

<b>K=6</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	0.833333	0.833333	1.0
$v_C$	-0.625000	-0.625000	8.000000
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-1.666667	0.000000
<b>K=7</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	0.769231	0.769231	0.909091
$v_C$	-0.555556	-0.555556	8.181818
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-1.538462	0.000000
<b>K=8</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	0.714286	0.714286	0.833333
$v_C$	-0.500000	-0.500000	8.333333
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-1.428571	0.000000
<b>K=9</b>	<b>0-</b>	<b>0+</b>	<b>8</b>
$i_L$	0.666667	0.666667	0.769231
$v_C$	-0.454545	-0.454545	8.461538
$i_C$	0.000000	0.000000	0.000000
$v_L$	0.000000	-1.333333	0.000000

#### Esercizio 4 [4 punti]

Con riferimento alla figura 5, calcolare la corrente  $i_c(t)$  che attraversa la capacità C, e la relativa potenza reattiva, essendo  $i(t) = 10 \cos(100t)$ ,  $C = 10 \text{ mF}$ ,  $L = 20 \text{ mH}$ ,  $R = (1+k) \text{ } \Omega$ .

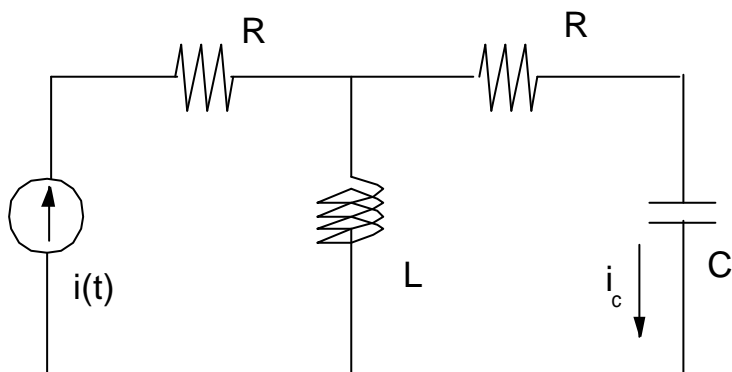


Figura 5

<b>k</b>	<b><math> I_c </math></b>	<b><math>f_I</math></b>	<b><math>Q_c</math></b>	<b><math>I_c(t) =</math></b>
<b>0</b>	14.142136	0.785398	-100.000000	$ I_c  \cos(100t + f_I)$
<b>1</b>	8.944272	1.107149	-40.000000	$ I_c  \cos(100t + f_I)$
<b>2</b>	6.324555	1.249046	-20.000000	$ I_c  \cos(100t + f_I)$
<b>3</b>	4.850713	1.325818	-11.764706	$ I_c  \cos(100t + f_I)$
<b>4</b>	3.922323	1.373401	-7.692308	$ I_c  \cos(100t + f_I)$
<b>5</b>	3.287980	1.405648	-5.405405	$ I_c  \cos(100t + f_I)$

6	2.828427	1.428899	-4.000000	$ I_c  \cos(100t + f_l)$
7	2.480695	1.446441	-3.076923	$ I_c  \cos(100t + f_l)$
8	2.208631	1.460139	-2.439024	$ I_c  \cos(100t + f_l)$
9	1.990074	1.471128	-1.980198	$ I_c  \cos(100t + f_l)$

### Esercizio 5 [4 punti]

Per trasmettere un segnale a 10 MHz si utilizza un doppino telefonico con sezione del singolo conduttore pari a  $0.2 \text{ mm}^2$  e raggio della guaina  $r = 1.07 \text{ mm}$ . I cavi sono lunghi  $L = (10+k) \text{ m}$ . Si calcoli approssimativamente l'attenuazione di tensione  $V_u/V_i$ , trascurando la resistenza trasversale del doppino.

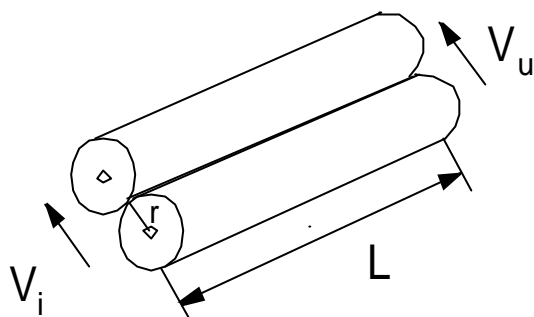


Figura 6

k	C(k+1)	L(k+1)	res(k+1)	XL(k+1)	Xc(k+1)	Vu/Vi
0	0.000000000129	0.000008574444	1.700000	538.748212	123.075862	0.296089
1	0.000000000142	0.000009431889	1.870000	592.623033	111.887148	0.232741
2	0.000000000155	0.000010289333	2.040000	646.497854	102.563219	0.188558
3	0.000000000168	0.000011146777	2.210000	700.372675	94.673740	0.156305
4	0.000000000181	0.000012004222	2.380000	754.247496	87.911330	0.131932
5	0.000000000194	0.000012861666	2.550000	808.122317	82.050575	0.113006
6	0.000000000207	0.000013719111	2.720000	861.997138	76.922414	0.097981
7	0.000000000220	0.000014576555	2.890000	915.871960	72.397566	0.085833
8	0.000000000233	0.000015433999	3.060000	969.746781	68.375479	0.075857
9	0.000000000246	0.000016291444	3.230000	1023.621602	64.776770	0.067557

$$\left| \frac{V_u}{V_i} \right| = \frac{X_c}{X_c - X_L}$$

### Esercizio 6 [4 punti]

Con riferimento al circuito di figura 7 calcolare il guadagno di corrente  $I_u/I_i$ , dove  $R = 10 \text{ O}$ ,  $C = \frac{1}{k+1} \text{ mF}$ ,  $L = 1 \text{ mH}$ . Si tracci quindi il relativo diagramma di Bode.

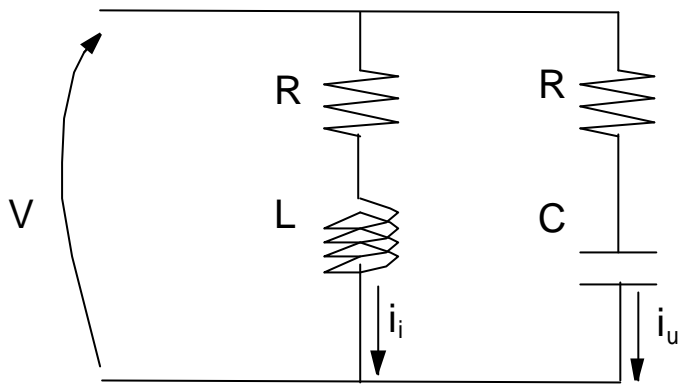


Figura 7


$$H(\omega) = G \frac{j\omega(1 + \frac{j\omega}{p})}{1 + \frac{j\omega}{Z}}$$


$$G = RC$$

$$Z = R/L$$


$$P = 1/(RC)$$

$$K = 0$$

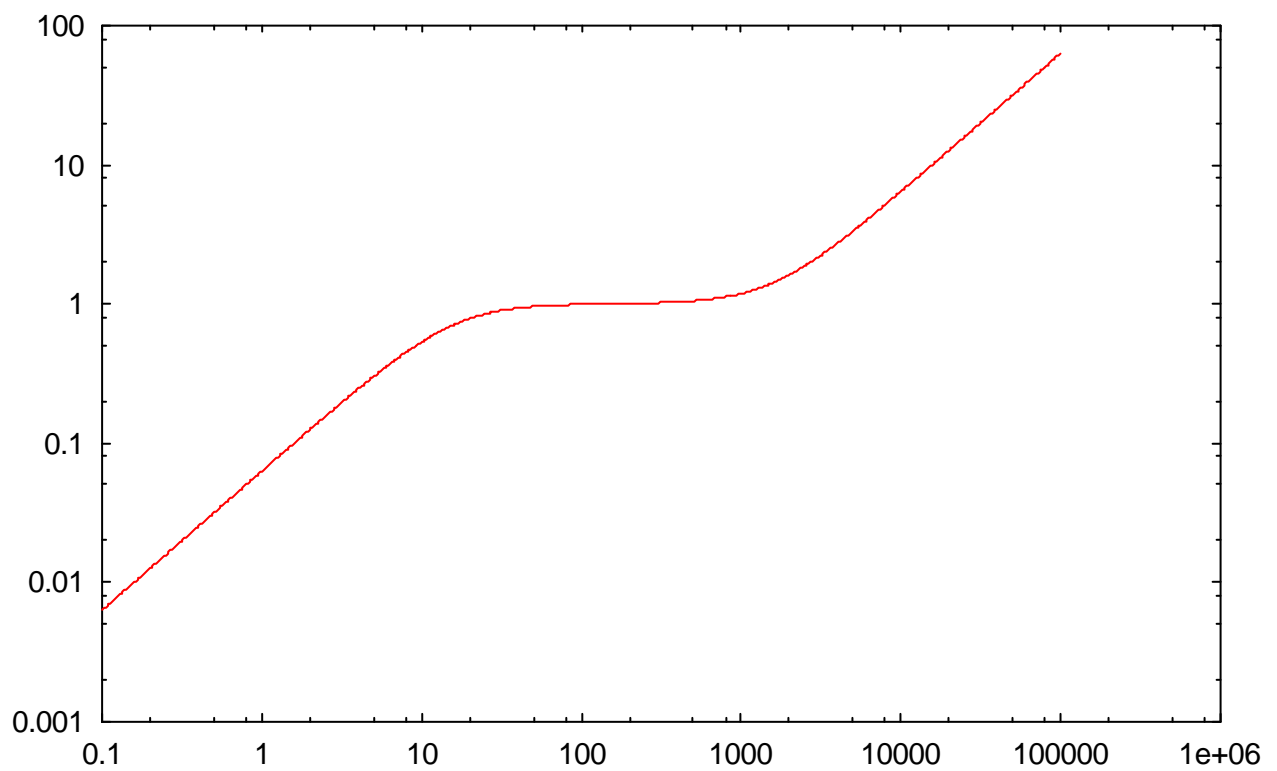


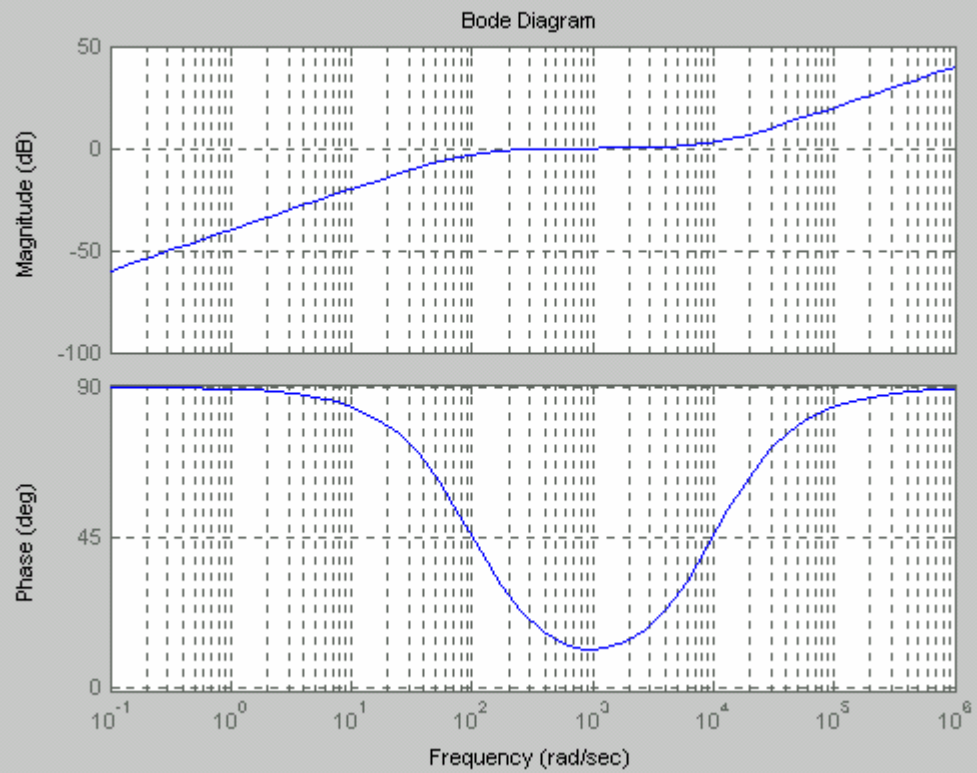


**k=0**

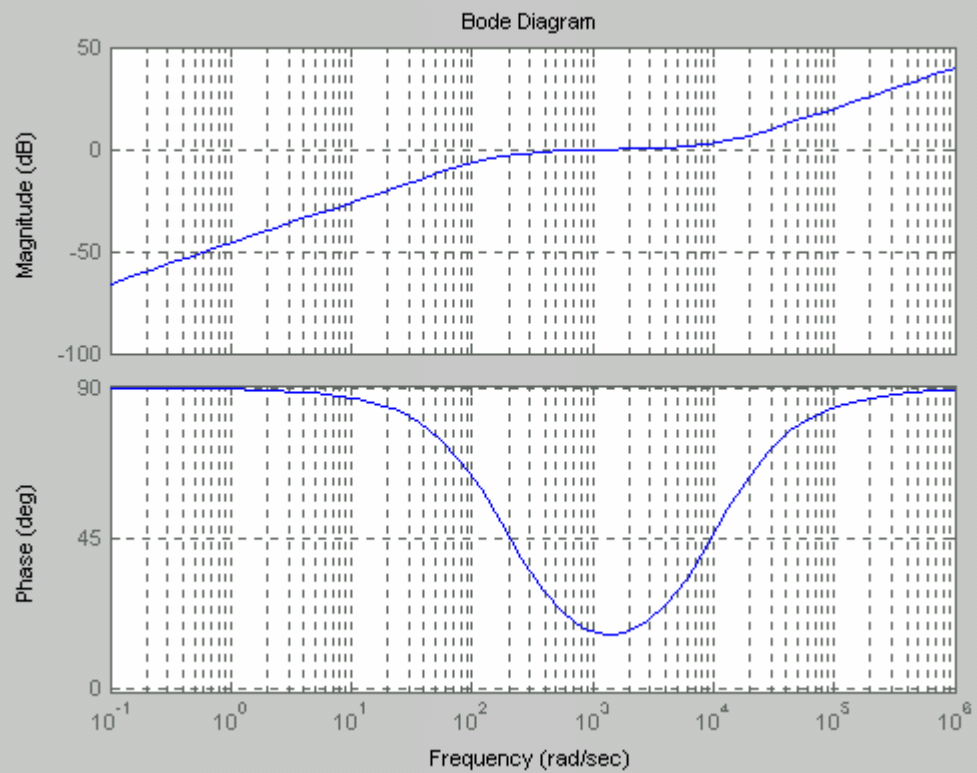

**k=1**

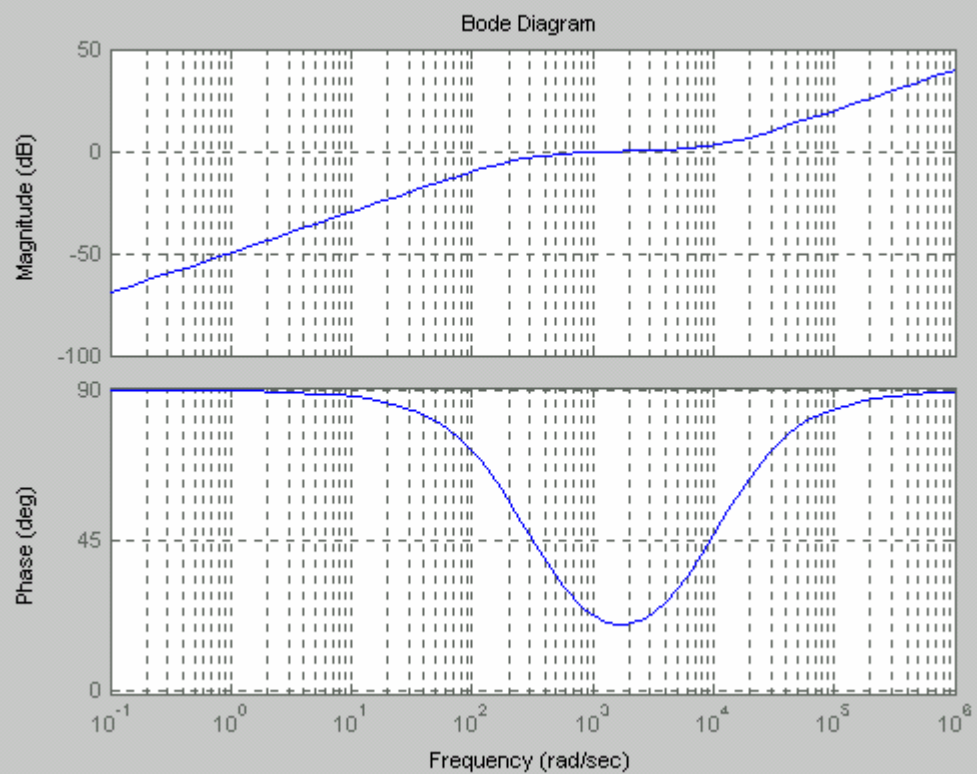


**k=2**

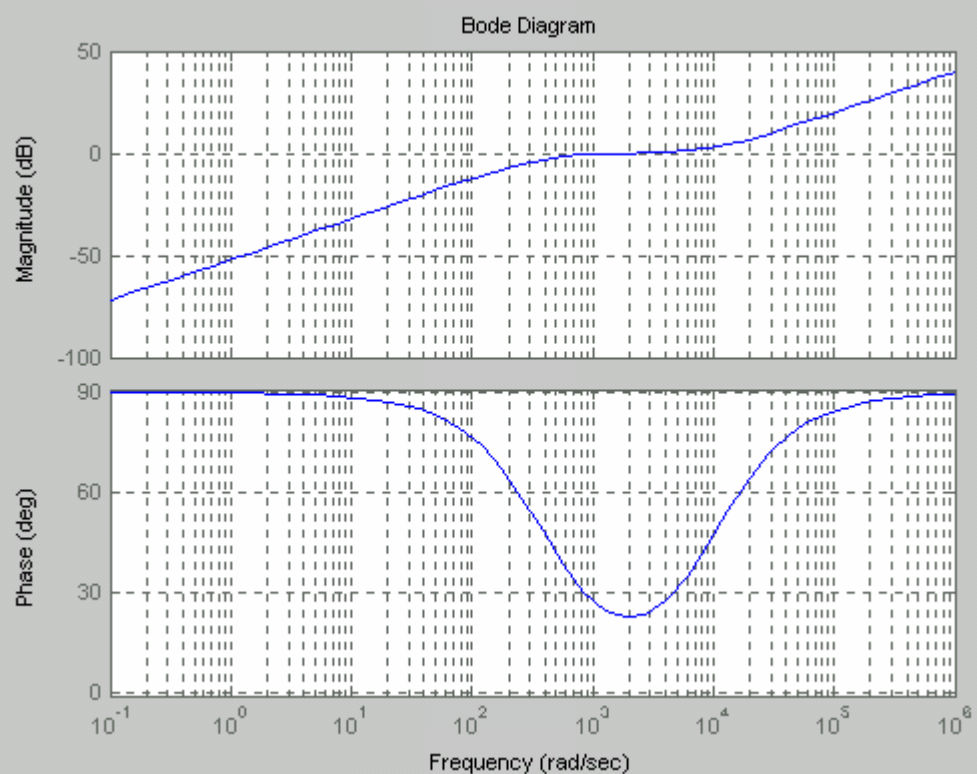


**k=3**




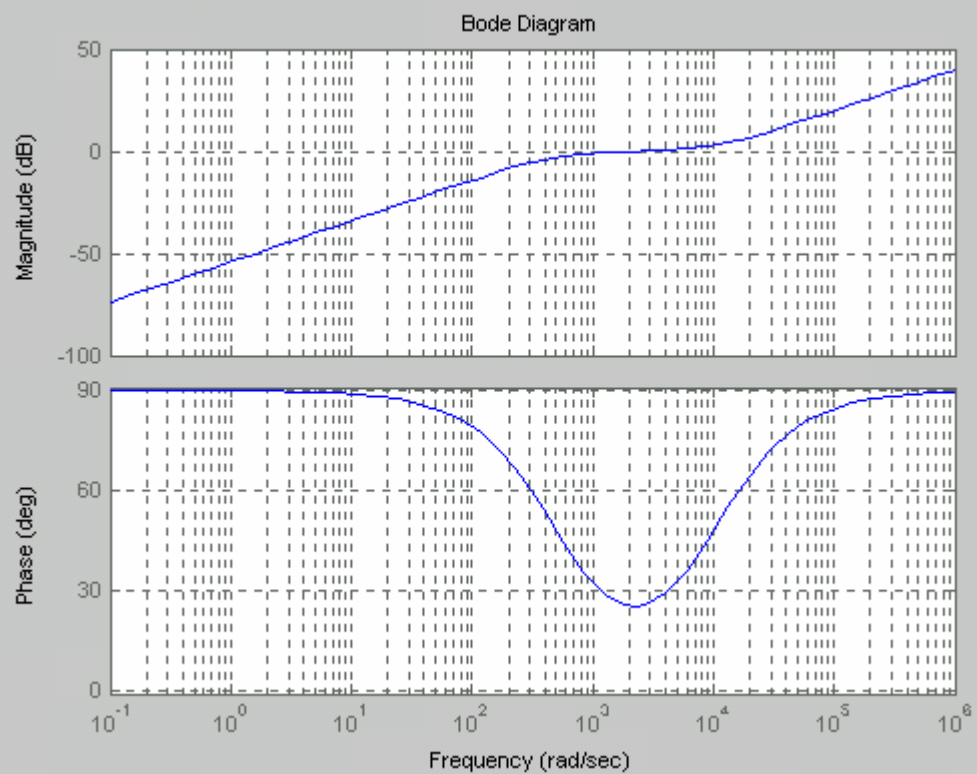


**k=4**

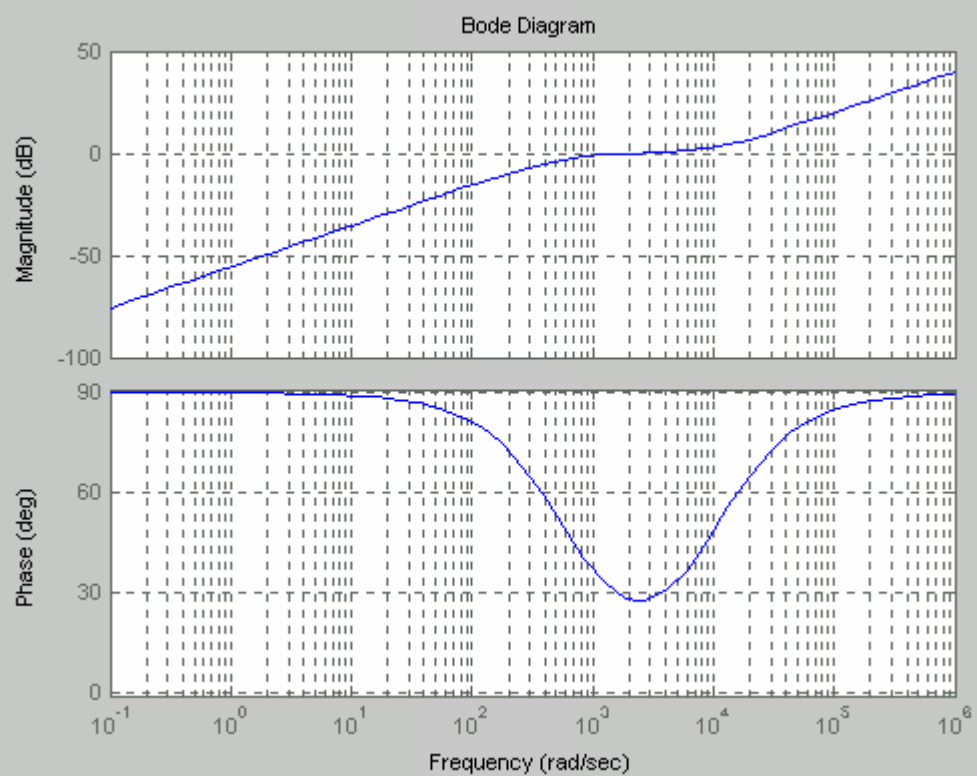


**k=5**

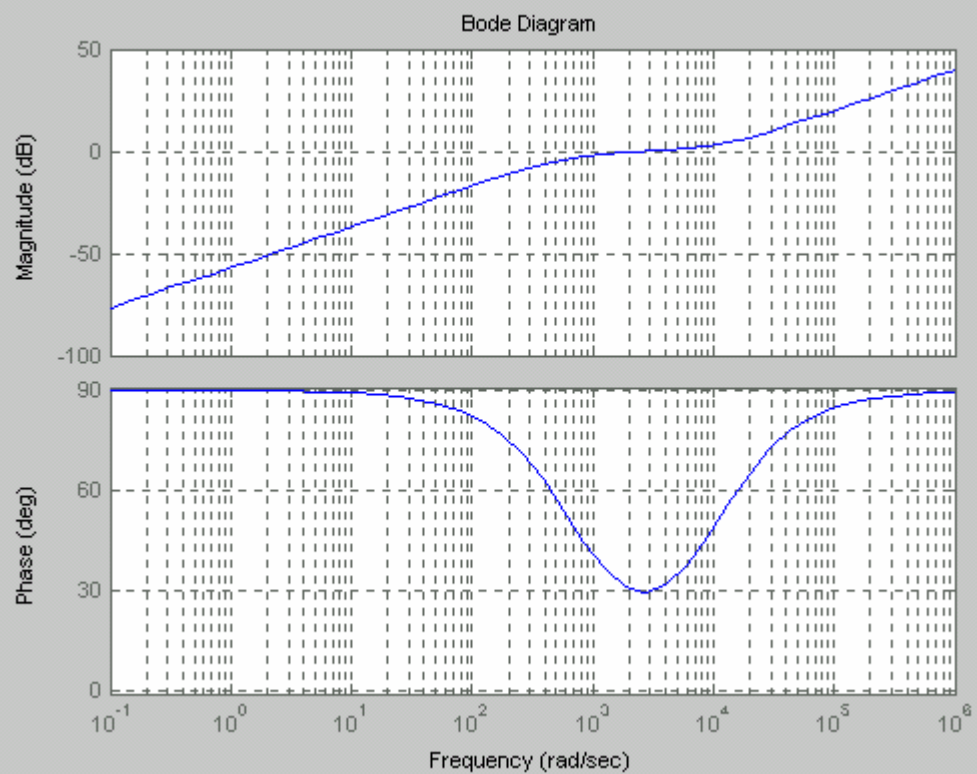


**k=6**

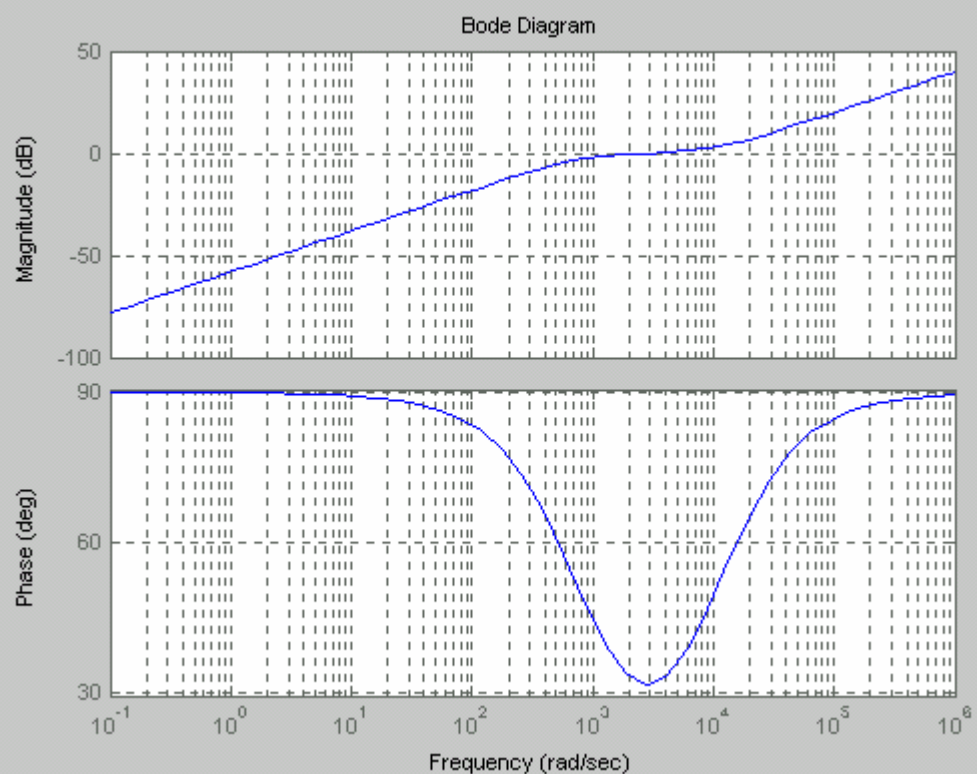

**k=7**

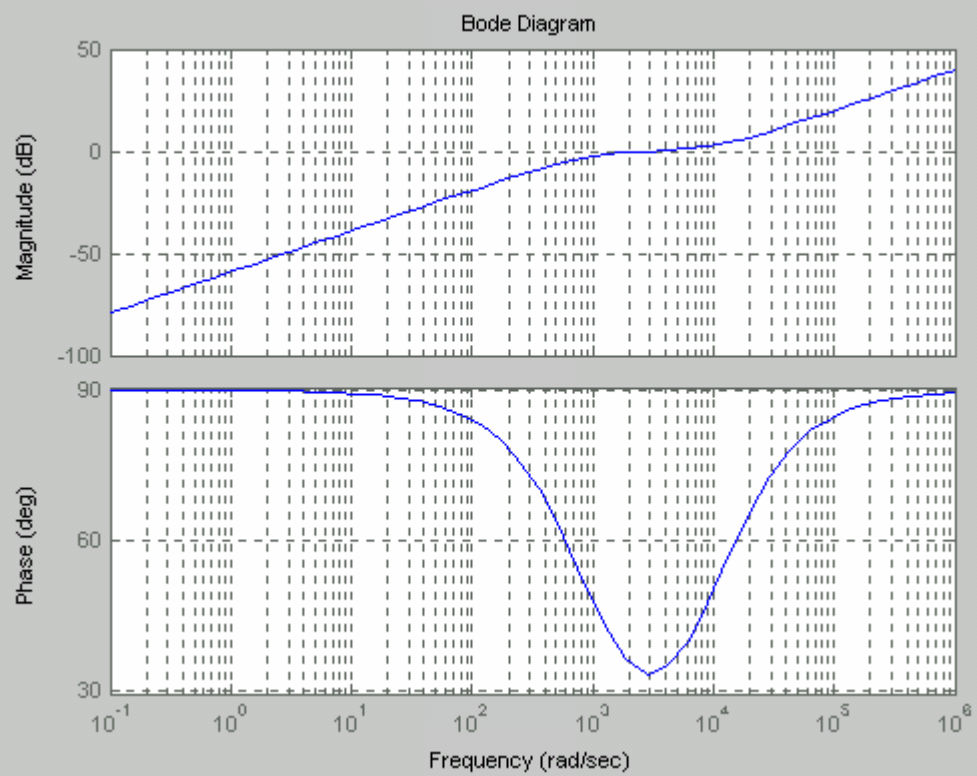

**k=8**

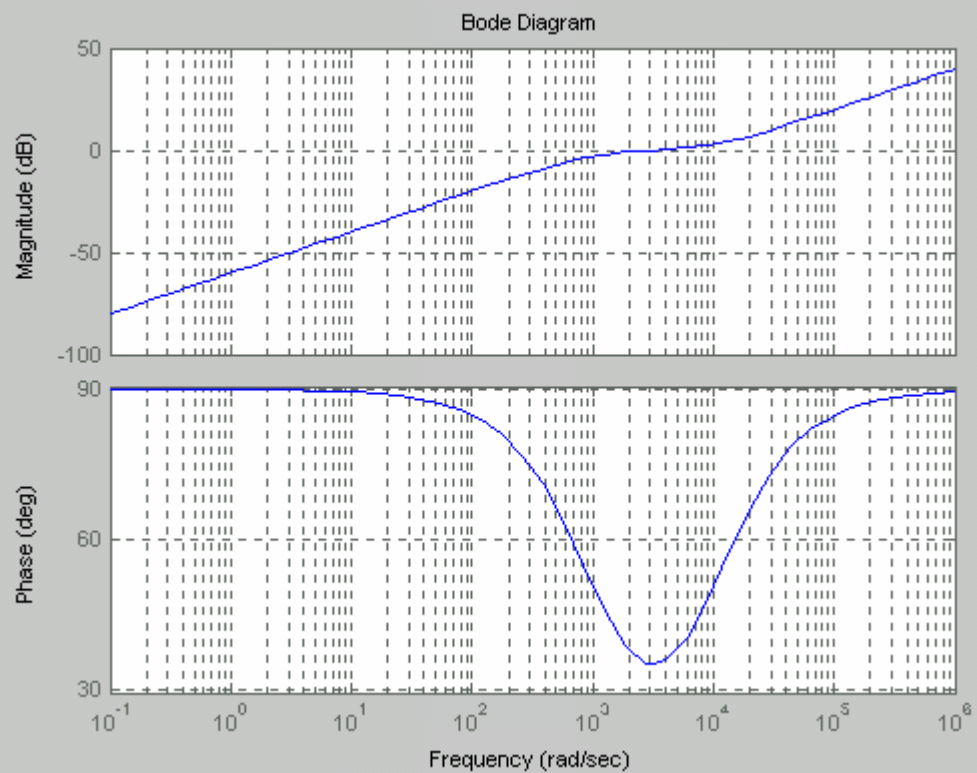

**k=9**

