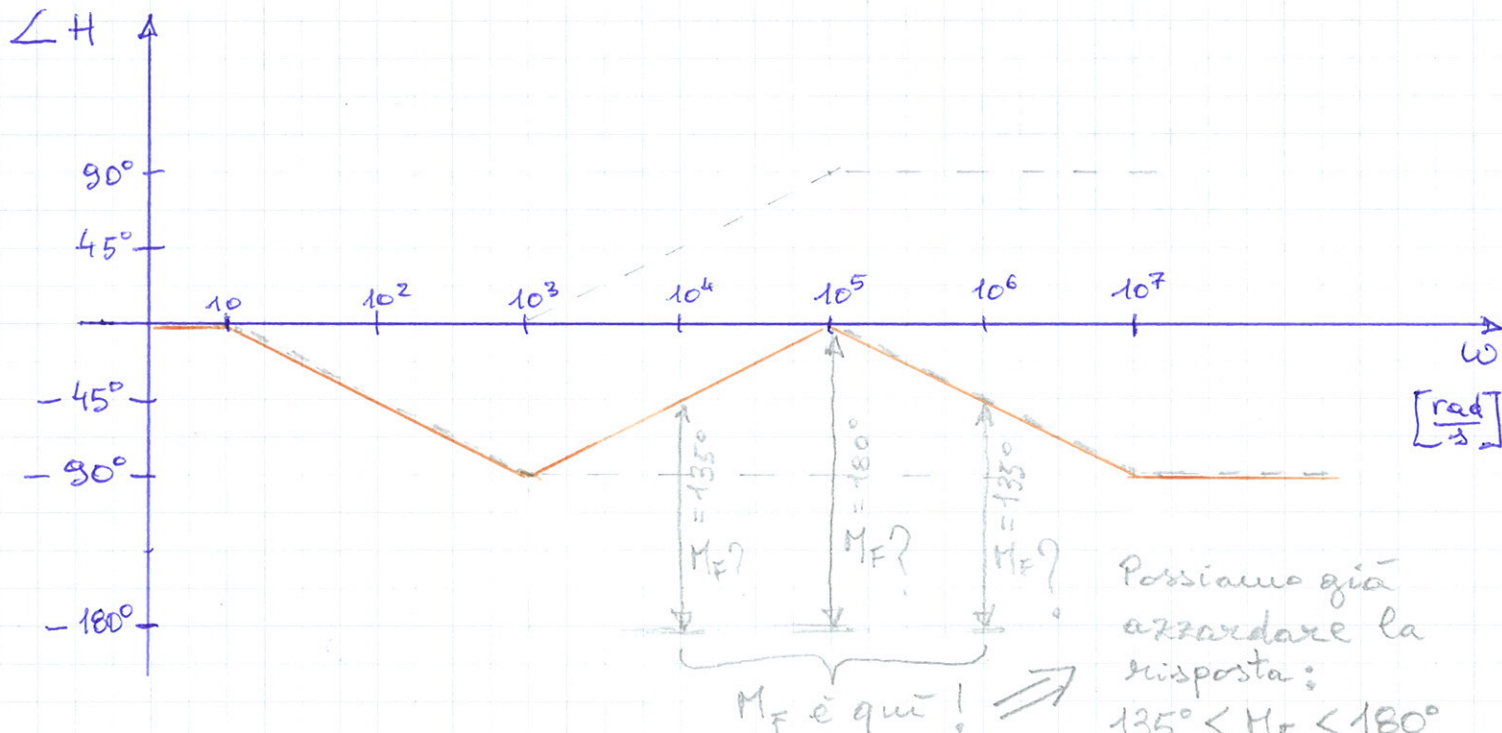
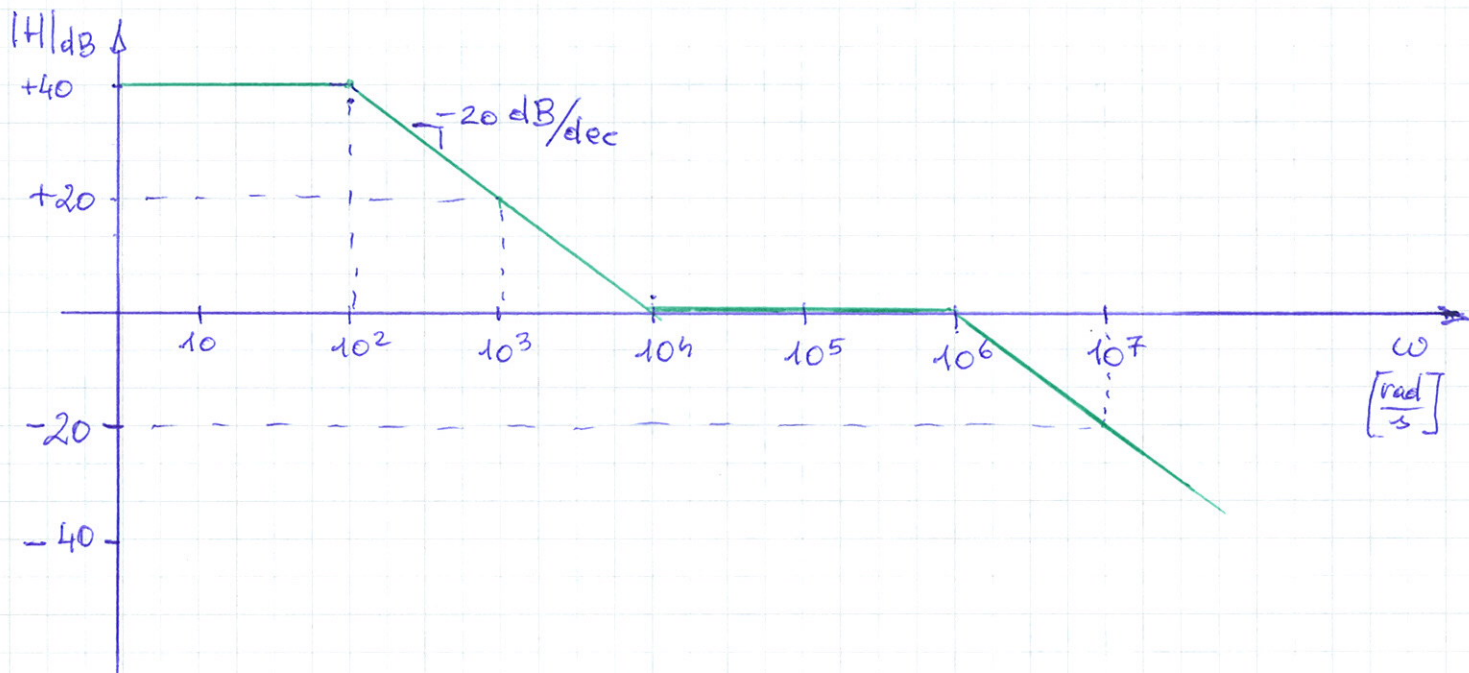




Corso di Laurea in Ingegneria Insegnamento FONDAMENTI DI ELETTRONICA B

Nome/Cognome NICOLA DELMONTE Matricola _____ Data 14/6/2010



Possiamo già
azzardare la
risposta:
 $135^\circ < M_F < 180^\circ$

Attenzione, col diagramma asintotico il guadagno è unitario per due decadi, ma nella realtà ciò accade per una sola pulsazione!

Occorre maggior pignoleria e, a partire dai diagrammi

asintotici, tracciare, almeno qualitativamente quelli reali.

